

# FYS1210

Robin A. T. Pedersen

January 30, 2016

## Contents

<b>1</b>	<b>Forord</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Uke 3</b>	<b>3</b>
2.1	Elektrisitet . . . . .	3
2.1.1	Ladning . . . . .	3
2.1.2	Strøm . . . . .	4
2.1.3	Spenning . . . . .	4
2.2	Leder og isolator . . . . .	5
2.2.1	Komponenter . . . . .	5
2.2.2	Ledere . . . . .	6
2.3	Ohms lov . . . . .	6
2.4	Serie- og parallellkobling . . . . .	7
2.4.1	Seriekobling . . . . .	7
2.4.2	Parallellkobling . . . . .	7
2.5	Kirchhoff . . . . .	7
2.5.1	Kirchhoffs lov om strømmer . . . . .	7
2.5.2	Kirchhoffs lov om spenninger . . . . .	8
2.5.3	Spenningsdeler . . . . .	8
2.6	Superposisjon . . . . .	8
2.6.1	Eksempel . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Uke 4</b>	<b>11</b>
3.1	Thevenins Teorem . . . . .	11
3.1.1	Last analyse . . . . .	11
3.1.2	Eksempel . . . . .	12
3.1.3	Nortons Teorem . . . . .	12
3.2	Spenningskilder - Batterier . . . . .	12
3.3	Fysikalsk elektronikk . . . . .	12
3.3.1	Valensbånd . . . . .	12
3.3.2	Ledningsevne . . . . .	13
3.3.3	Eksitasjon . . . . .	13
3.4	Doping . . . . .	13
3.4.1	n-type . . . . .	13

3.4.2	p-type . . . . .	13
3.5	Vekselstrøm . . . . .	13
3.5.1	Begreper . . . . .	13
3.5.2	Root mean square . . . . .	13
3.6	DC-Offset . . . . .	14
3.7	Pulser . . . . .	14
<b>4</b>	<b>Uke 5</b>	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Uke 6</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>Uke 7</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>Uke 8</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Uke 9</b>	<b>15</b>
<b>9</b>	<b>Uke 10</b>	<b>15</b>
<b>10</b>	<b>Uke 11</b>	<b>15</b>
<b>11</b>	<b>Uke 12</b>	<b>15</b>
<b>12</b>	<b>Uke 13</b>	<b>15</b>
<b>13</b>	<b>Uke 14</b>	<b>15</b>
<b>14</b>	<b>Uke 15</b>	<b>15</b>
<b>15</b>	<b>Uke 16</b>	<b>15</b>
<b>16</b>	<b>Uke 17</b>	<b>15</b>
<b>17</b>	<b>Uke 18</b>	<b>15</b>
<b>18</b>	<b>Uke 19</b>	<b>15</b>
<b>19</b>	<b>Uke 20</b>	<b>15</b>
<b>20</b>	<b>Uke 21</b>	<b>15</b>
<b>21</b>	<b>Uke 22</b>	<b>15</b>
<b>22</b>	<b>Uke 23</b>	<b>15</b>

# 1 Forord

Dette dokumentet er hovedsaklig skrevet for meg selv i et forsøk på å tvinge hjernen min til å behandle informasjonen inneholdt i pensum. Kanskje vil det bli noe andre kan bruke hvis de ikke gidder å lese hele læreboka, eller det kan brukes som oppsummering før eksamen?

Jeg har kanskje vært litt lat og utålmodig på visse deler, så bjørn med meg.

Se etter feil og rapporter dem hvis du gidder.

# 2 Uke 3

Kap. 1, s.27-40

Kap. 3, s.76-77

Kap. 4, s.97-118

Kap. 5, s.131-141

Kap. 7, s.194-203


## 2.1 Elektrisitet

### 2.1.1 Ladning
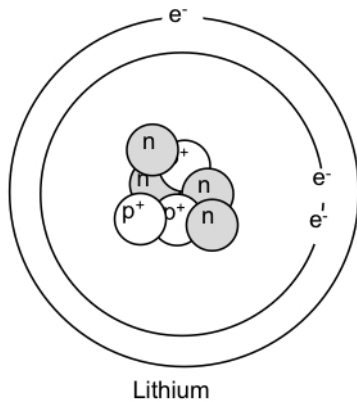
#### Atomet

Vi vet fra ungdomsskolen at atomer består av protoner, nøytroner og elektroner. Elektronene  $e^-$  er negativt ladet og protonene  $p^+$  positivt. Protoner og nøytroner er i atomets kjerne, mens elektronene ligger i "yttre skall".

Et ion er et atom med enten flere elektroner enn protoner, eller motsatt. Hvis det er flertall av elektroner kalles ionet negativt ladet.



Bohr model of Lithium (Li)

### Enhet

SI enheten for ladning er Coulomb (C).

$$1 \text{ C} = 6.24 \times 10^{18} e$$

Hvor  $e$  står for elementærladning, den elektriske ladningen til et proton.

Ladning er rett og slett en egenskap en partikkel kan ha som spiller en rolle i elektromagnetisk kraft.


### 2.1.2 Strøm

#### Frie elektroner i bevegelse

Hvis et elektron slipper løs fra et atom kan det bevege seg fra et atom til et annet. Når slike "frie elektroner" beveger seg gjennom en ledning har vi det som kalles elektrisk strøm.

Strømretningen er definert som den retningen elektronene beveger seg. Altså fra negativ til positiv.

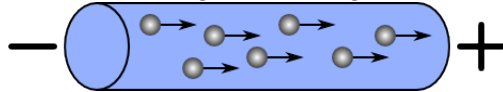NB! Det har lenge vært vanlig å definere strømretningen motsatt fra dette.



### Enhet

Strøm måles etter hvor mange ladninger som passerer et punkt i løpet av et sekund. SI enheten for strøm er Ampere (A)

$$1 \text{ A} = \text{C/s}$$


### AC/DC

TODO


### 2.1.3 Spenning
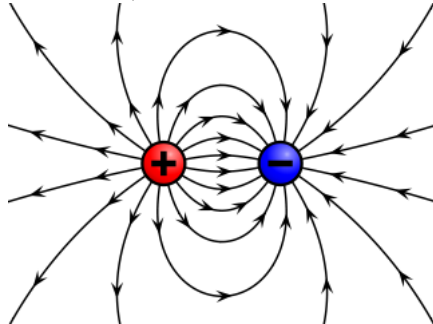
#### Potensiale

Negativt ladde partikler har en tiltrekkende kraft og positive partikler har en frastøtende kraft. Hvis du plasserer en negativ og en positiv partikkel ved siden av hverandre vil de bli tiltrukket av hverandre. På samme måte vil to like partikler frastøte hverandre.



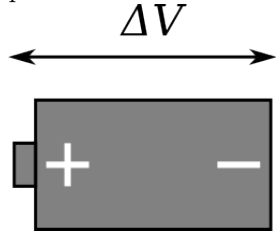Et batteri har en negativ og en positiv pol. Det vil være potensiale for en elektromagnetisk kraft som trekker de ladde partiklene mot hverandre. Dette potensialet er hva som kalles spenning.



### Enhet

SI enheten for spenning er volt (V)

$$1 \text{ V} = J/C$$

Hvor J står energienheten Joule og C er Coulomb.


## 2.2 Leder og isolator

### 2.2.1 Komponenter
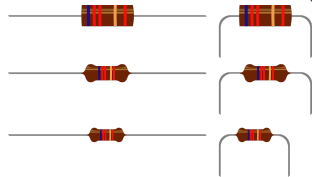
#### Motstand

En motstand, også kalt resistor, er en komponent som begrenser strømmen. Tenk på det som en kran du skrur igjen for å begrense antall elektroner som flyter forbi. Det refererer også til et stoffs begrensede ledningsevne.

Motstand noteres som  $R$  (for resistance) og måles i ohm  $\Omega$ .



#### Kondensator

En kondensator (engelsk: capacitor) er en bølge. Atpåtil en bølge med hull i. Du fyller den med så mye vann du vil, men gjennom det lille hullet i bøtta kan bare en viss mengde vann renne.

Kondensatorer brukes til å motstå forandring i spenning. Med andre ord, holde spenning stabil.



### Spole

En spole (engelsk: inductor) motstår forandring i strøm. Det er likheter mellom funksjonen til en spole og en kondensator, men måten de fungerer på er forskjellig.

### 2.2.2 Ledere

#### Leder

Ledere er materialer med liten motstand. Gode eksempler på ledere er metaller med et enslig elektron i sitt ytterste skall. Da er det lettere for elektroner å eksitere fra valensbåndet opp til ledningsbåndet. I disse materialene er det et mindre energigap mellom disse energibåndene.

#### Isolator

Isolatorer leder ikke strøm (ved mindre du *virkelig* påfører strøm). Kjennetegnet for isolatorer er at de har ekstremt høy motstand.

#### Halvleder

En halvleder har egenskaper midt i mellom ledere og isolatorer. De leder strøm dårligere enn ledere, men ikke så dårlig som isolatorer. Halvledere brukes bla. i transistorer og dioder og gjorde integrerte kretser mulig.

## 2.3 Ohms lov

Kort fortalt: Mer spenning gir mer strøm! Mer motstand gir mindre strøm.


Finere fortalt: Elektrisk strøm er direkte proporsjonal med spenning og omvendt proporsjonal med motstand.

$$U = R \cdot I$$

$U$  = spenning       $R$  = motstand       $I$  = strøm

## 2.4 Serie- og parallellkobling


### 2.4.1 Seriekobling

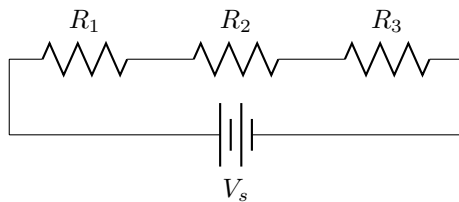

I denne kretsen er 3 motstander koblet sammen i serie. Den totale motstanden i en seriekobling er gitt ved:

$$R_{total} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

### 2.4.2 Parallellkobling

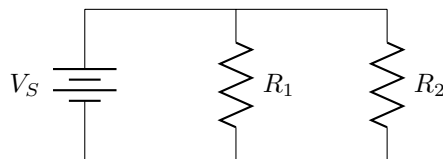

Den totale motstanden i en parallellkobling gis via den *inverse* av totalen.

$$\frac{1}{R_{total}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$


Tilfellet med kunn to motstander kan forenkles.

$$R_{total} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

## 2.5 Kirchhoff
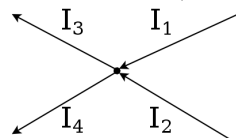
### 2.5.1 Kirchhoffs lov om strømmer

Summen av strømmene rundt et knutepunkt er null. Eller sagt annerledes, summen av strømmene inn er lik summen av strømmene ut.




$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$

## 2.5.2 Kirchhoffs lov om spenninger


Summen av alle spenninger i en krets er null.

$$V_{batteri} = V_1 + V_2 + V_3$$

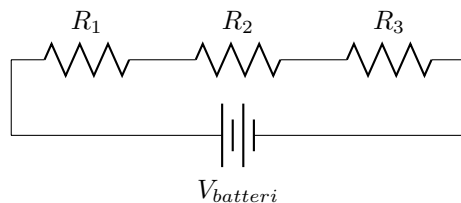
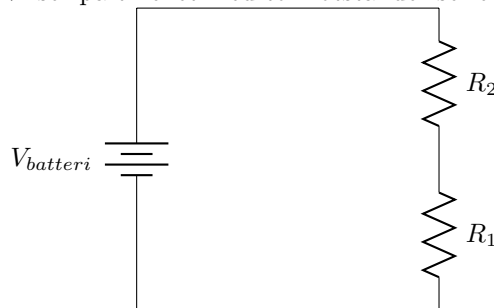
## 2.5.3 Spenningsdeler

Vi ser på tilfellet med to motstander seriekoblet til et batteri.



Hva er spenningen  $V_1$  over motstanden  $R_1$ ?

$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{batteri}$$

Du kan tenke på det som dette:

Hvor stor del av kake tar  $R_1$ ? sin rettfærdige andel:  $\frac{R_1}{R_1 + R_2}$

Hvor mye kake er det egentlig?  $V_{batteri}$

## 2.6 Superposisjon


Superposisjonsprinsippet brukes til å finne verdier i kretser med mer enn én spenningskilde. For å finne spenningen rundt en komponent ser man på bidraget fra én spenningskilde om gangen. Når bidraget fra alle kildene er funnet, legger man det sammen for å få totalverdien.

### 2.6.1 Eksempel

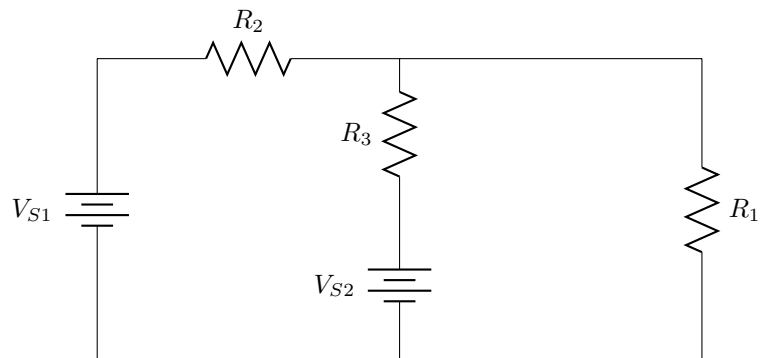**Krets med to spenningskilder**


$$V_{S1} = 15 \text{ V}, \quad V_{S2} = 3 \text{ V}, \quad R_1 = R_2 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega$$






I denne kretsen er det to spenningskilder som begge bidrar til å skape spenning  $V_1$  rundt motstanden  $R_1$ .

#### Bidrag fra første spenningskilde

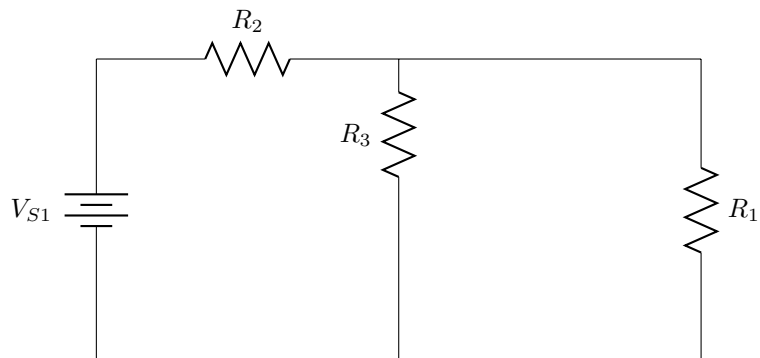

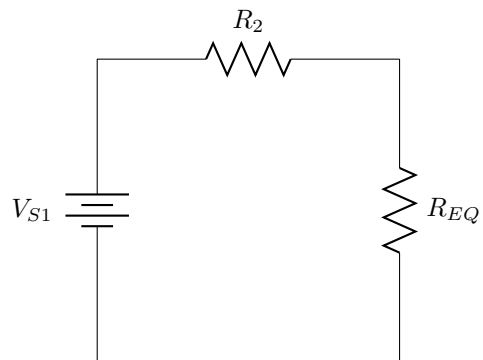Vi later som den ene spenningskilden  $V_{S2}$  ikke eksisterer og regner ut bidraget fra  $V_{S1}$ .



Motstandene  $R_1$  og  $R_3$  danner en parallellkobling som vi kan betrakte som én motstand  $R_{EQ}$ .

Siden  $R_1$  og  $R_3$  er parallellkoblet får man  $R_{EQ}$  via den *inverse*.

$$\frac{1}{R_{EQ}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3}$$

Eller, siden det bare er to motstander, via forenklingen.

$$R_{EQ} = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3} = \frac{1 \cdot 1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$


Spenningen over  $R_1$  vil være den samme som over  $R_3$ , fordi de er parallellkoblet. Det er den samme spenningen som over hele  $R_{EQ}$ .

Siden vi vil finne spenningen over  $R_1$  holder det da å regne ut spenningen over  $R_{EQ}$ .


$$V_{EQ} = V_{1(S1)} = \frac{R_{EQ}}{R_{EQ} + R_2} \cdot V_{S1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + 1} \cdot 15 = 5 \text{ V}$$

$V_{1(S1)}$  er da den delen av spenningen  $V_1$  forårsaket av  $V_{S1}$ .

#### Bidrag fra andre spenningskilde

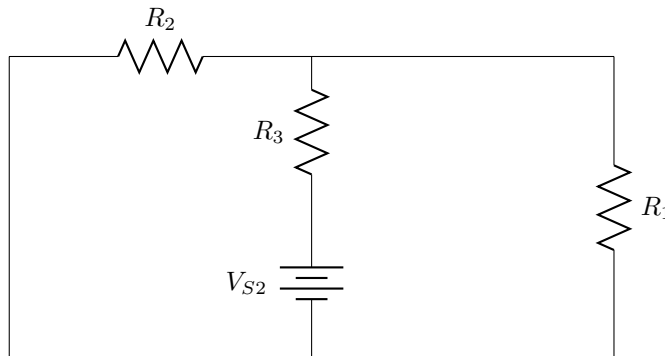

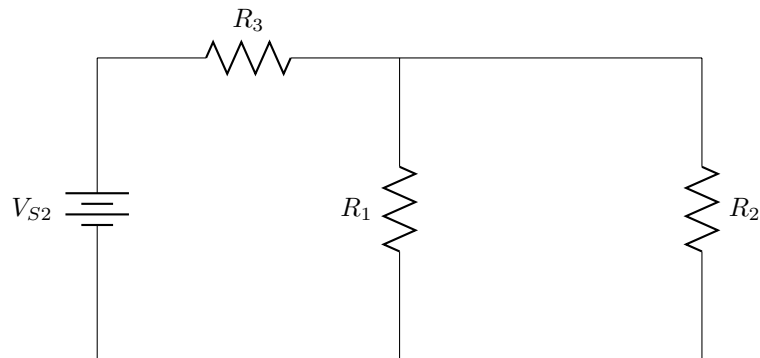Denne gangen later vi som  $V_{S1}$  ikke eksisterer.



Tegnet på en annen måte ser vi at  $R_1$  og  $R_2$  også danner en parallellkobling. Den kan vi betrakte som  $R_{FQ}$  og regne ut på samme måte.

Totalmotstanden til  $R_{FQ}$  gis på samme måte som ista.

$$R_{FQ} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{2}$$

Spenningen over  $R_{FQ}$  er lik spenningen over  $R_1$  som er lik spenningen over  $R_2$ .

$$V_{FQ} = V_{1(S2) = \frac{R_{FQ}}{R_{FQ} + R_3} \cdot V_{S2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + 1} \cdot 3 = 1 \text{ V}$$

### Total spenning!

Nå som vi har regnet ut begge bidragene  $V_{1(S1)}$  og  $V_{1(S2)}$  kan vi legge dem sammen og få den totale spenningen  $V_1$ .

$$V_1 = V_{1(S1)} + V_{1(S2)} = 5 + 1 = 6 \text{ V}$$

## 3 Uke 4

Kap. 7, s.203-217

Kap. 9, s.247-279

Kap. 12, s.364-382

Kap. 13, s.389-413


Kap. 15, s.462-500

Kap. 16, s.510-528


### 3.1 Thevenins Teorem
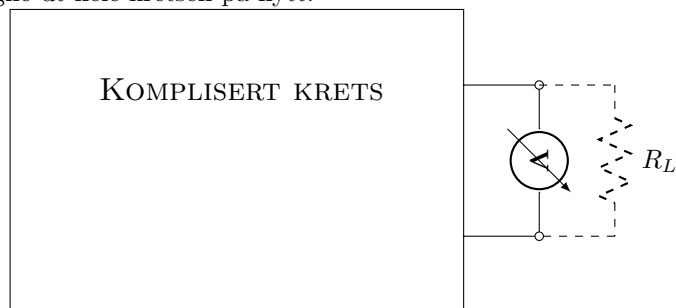
#### 3.1.1 Last analyse

Thevenins teorem er en regneteknikk hvor du kan betrakte noe komplisert som noe enkelt. Det brukes som regel for å regne på forskjellig last uten å måtte regne ut hele kretsen på nytt.



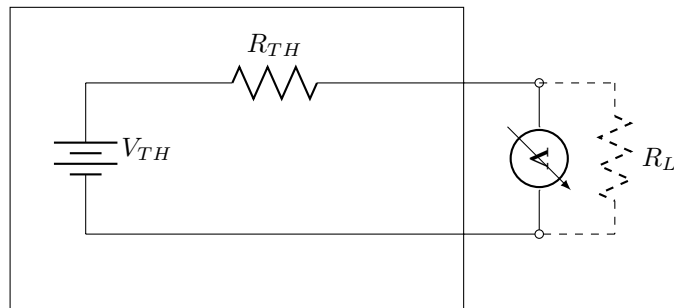Alle topolede, lineære nettverk (krets)...



...kan erstattes med en spenningskilde  $V_{TH}$  og en motstand  $R_{TH}$ .

$V_{TH}$ =Spenningen over polene uten last.

$R_{TH}$ =Motstand over polene når alle spenningskilder er kortsluttet og alle strømmer brutt.

### 3.1.2 Eksempel

TODO

### 3.1.3 Nortons Teorem

TODO


## 3.2 Spenningskilder - Batterier

TODO

## 3.3 Fysikalsk elektronikk
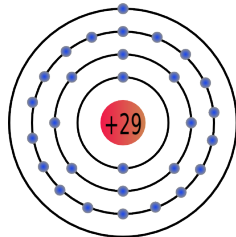
### 3.3.1 Valensbånd

Etter Niels Bohrs atommodell ligger elektroner i skall rundt atomkjernen.



Kobberatom med 29 protoner og 29 elektroner.

Skall 1: 2 elektroner

Skall 2: 8 elektroner


Skall 3: 18 elektroner

Skall 4: 1 elektron

Det ytterste elektronet har en svakere binding til kjernen og gjør at kobber

leder strøm så godt.

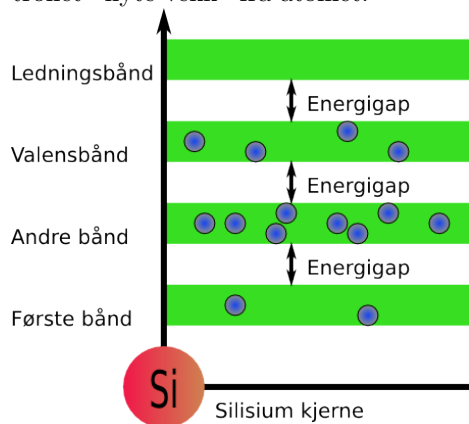Når man ser på de forskjellige energinivåene til disse skallene, kalles de for bånd. Det ytterste av disse båndene heter valensbåndet, og hvis et elektron her blir eksitert vil det komme opp i ledningsbåndet. I ledningsbåndet kan elektronet "flyte vekk" fra atomet.



### 3.3.2 Ledningsevne

TODO

### 3.3.3 Eksitasjon

TODO

## 3.4 Doping

### 3.4.1 n-type

TODO

### 3.4.2 p-type

TODO

## 3.5 Vekselstrøm

### 3.5.1 Begreper

TODO

### 3.5.2 Root mean square

TODO

### **3.6 DC-Offset**

TODO

### **3.7 Pulser**

TODO

- 4 Uke 5
- 5 Uke 6
- 6 Uke 7
- 7 Uke 8
- 8 Uke 9
- 9 Uke 10
- 10 Uke 11
- 11 Uke 12
- 12 Uke 13
- 13 Uke 14
- 14 Uke 15
- 15 Uke 16
- 16 Uke 17
- 17 Uke 18
- 18 Uke 19
- 19 Uke 20
- 20 Uke 21
- 21 Uke 22
- 22 Uke 23